

Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórico-Prática 7

Ano Lectivo 2020/21

Modelação, simulação e síntese de
Máquinas de Estados Finitos


Aspectos gerais e modelo de *Moore*



Conteúdo

- Revisão sobre Máquinas de Estados Finitos (MEF ou *FSM*)
 - Estrutura-base; modelos de Mealy e **Moore**
- Revisão sobre Diagramas de Estado (DDE)
 - Especificação inicial → DDE → MEF
 - Tradução completa e **rigorosa**
 - Exemplos práticos
 - Métodos de construção
 - Manual
 - Com o editor do *Quartus Prime*
- Procedimentos de síntese e implementação
 - Descrição em VHDL de MEF
 - Estrutural (registo + blocos combinatórios)
 - Comportamental (tradução do DDE): abordagem com 2 processos (Moore)
 - Codificação (e síntese) automática a partir do DDE
 - Simulação de MEF

 
Circuitos sequenciais síncronos (ou MEF - *Máquinas de Estados Finitos*)




- Modelos estruturais: *Mealy*, ***Moore***

MEF: modelo de *Mealy*

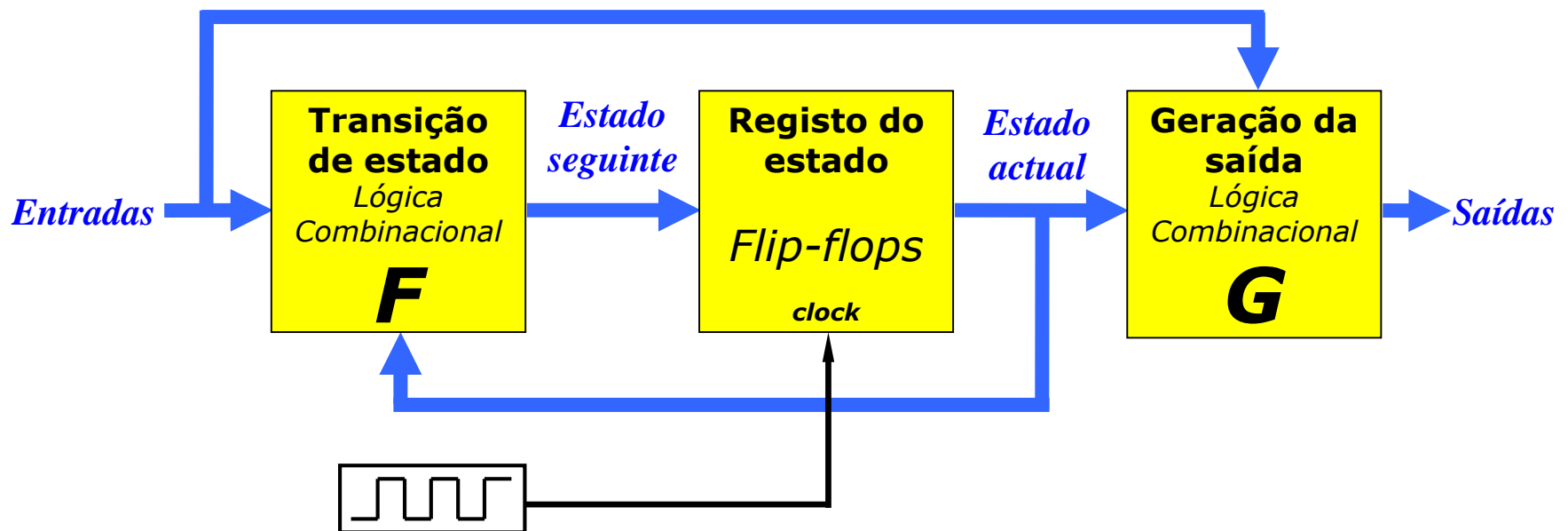*Saídas dependem
do estado e das
entradas*




MEF: modelo de *Moore*

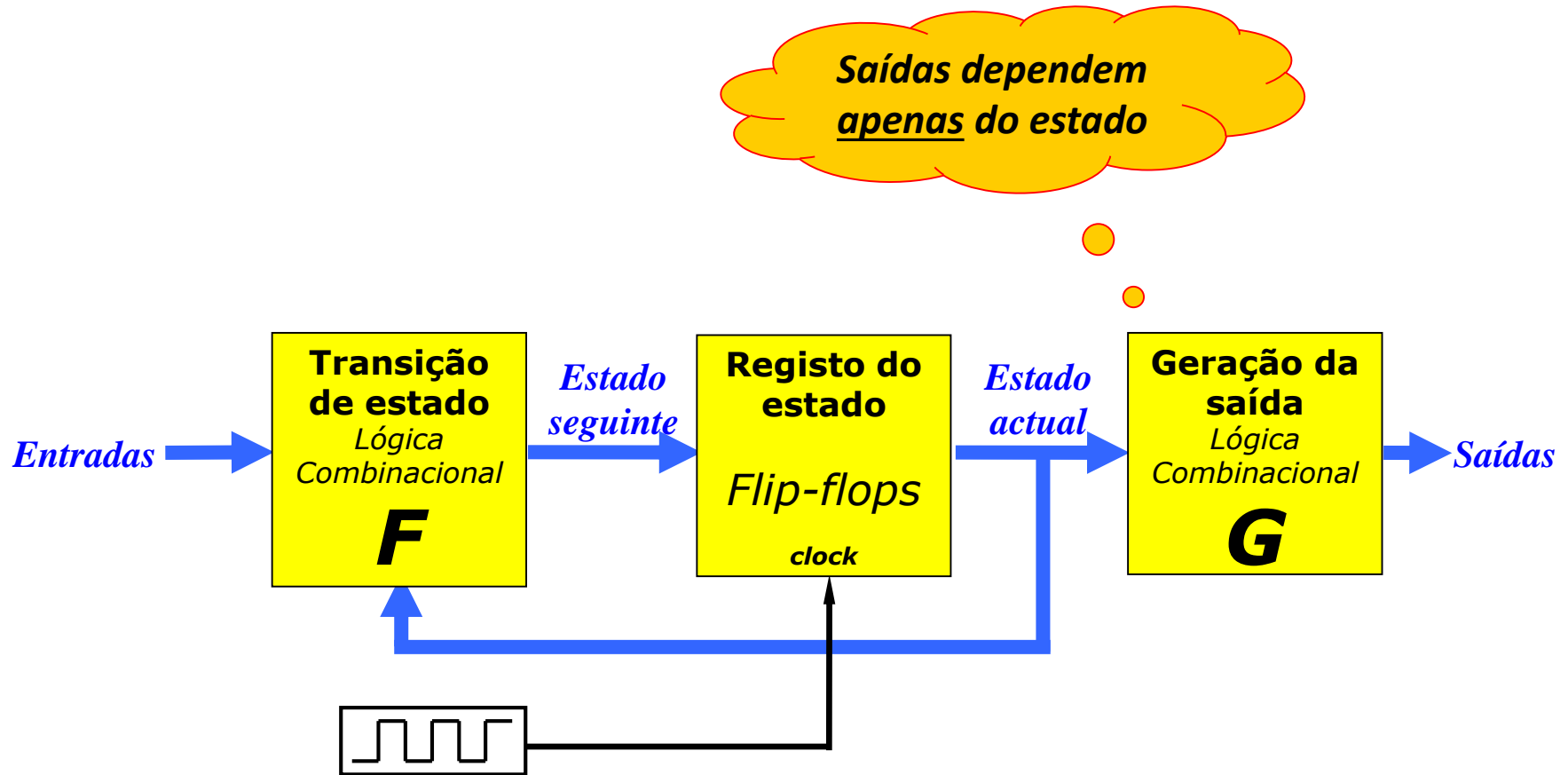

Diagramas de Estados

Estado genérico S_i

 

Transição \Rightarrow condição

Função lógica das entradas

$$t_i = t_i(X)$$

Transições partindo de S_i :

Sempre uma activa

$$t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1$$

(e uma só)

$$t_i \cdot t_k = 0 \quad \forall i, k$$

Flanco de CLK \Rightarrow transição (sempre!)

Mas transição pode ligar ao mesmo estado!
(por vezes omitida nesse caso)

Especificação inicial → MEF

– Problema concreto

- Descrição inicial (frequentemente) incompleta/imprecisa
 - linguagem natural
 - “use-cases”

– Formalização / abstracção

- Especificação (forçosamente) completa/rigorosa

Diagramas
de Estados

– Modelação

- Manual
 - Automática
- } em VHDL

– Simulação (testbench)

- Revisão / correcção / optimização

– Implementação (FPGA)

- Verificação
- Solução pode ser não única / sub-ótima

Formalização (esp. inicial → DDE)


Problema principal (aspecto mais importante)

- Esclarecer ao máximo a especificação inicial
- Identificar as entradas e as saídas (E/S)
- Identificar o comportamento E/S
- Definir estados
 - Estabelecer o significado de cada estado
- Analisar “use cases”

Seguem-se exemplos...

Exemplo 1 - Especificação

- Máquina de venda de bebidas
 - Requisitos gerais:
 - entrega lata de cerveja (sem álcool 😊) após receber € 0.60
 - uma única entrada para moedas de € 0.20 e € 0.50
 - não dá troco
 - Passo 1: perceber o problema (fazer um desenho / diagrama de blocos!...)

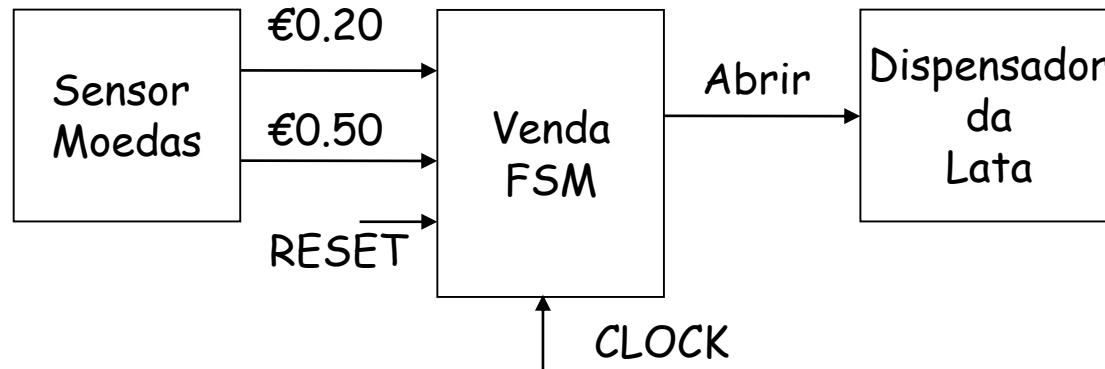


Exemplo 1 – Análise de Requisitos


- Identificar as sequências de entradas que levam diretamente à abertura
 - 3 moedas de €0.20
 - 1 moeda de €0.20 + 1 moeda de €0.50
 - 1 moeda de €0.50 + 1 moeda de €0.20
 - 2 moedas de €0.50
 - 2 moedas de €0.20 + 1 moeda de €0.50
- Identificar entradas e saídas:
 - Entradas:
 - V (sensor ativo para €0.20)
 - C (sensor ativo para €0.50)
 - Saída
 - Abrir


Exemplo 1 – Diagrama de Estados

- Diagrama de estados primário (inicial)

 

 - Diagrama de estados correto com reutilização de estados



 


Modelação com o Editor de FSMs do Quartus Prime

- As **condições** das transições **têm de ser mutuamente exclusivas** (boa prática mesmo nos diagramas construídos com “papel e lápis”)
- As **condições não especificadas** correspondem à **manutenção do estado**
- Geração de VHDL a partir do ficheiro SMF

TPC: analise o código VHDL gerado automaticamente (disponibilizado no site)

 
Exemplo 2: Detector de Sequências

- Reconhecimento de padrões em frases de comprimento finito. Exemplo:
 - Um reconhecedor de frases finitas tem uma entrada (X) e uma saída (Z). A saída é activada sempre que a sequência de entrada ...010...é observada, desde que a sequência 100 nunca tenha surgido.
 - Exemplo do comportamento entrada/saída:
 - X: 011010000010...
 - Z: 00000100000...
 - X: 00101010010...
 - Z: 00010101000...



Detector de Sequências: abordagem à construção do DDE

 Começar pelos padrões que devem ser reconhecidos:
010 e 100.




Modelo de Moore


Reset conduz ao estado S0

Detector de Sequências: finalização do DDE

 
Completar analisando as condições de transição de cada estado



Transições em S3

 

Transições em S1 e S4

 

Transições em S2 e S5

Detector de Sequências


Revisão do procedimento


1. Escrever sequências de teste com as entradas/saídas para perceber a especificação
2. Criar uma sequência de estados e transições para as sequências que se pretende ver reconhecidas
3. Acrescentar transições em falta; reutilizar o mais possível os estados existentes
4. Verificar o comportamento E/S do diagrama de estados para assegurar que funciona como pretendido

Modelação de MEF em VHDL


Abordagem estrutural

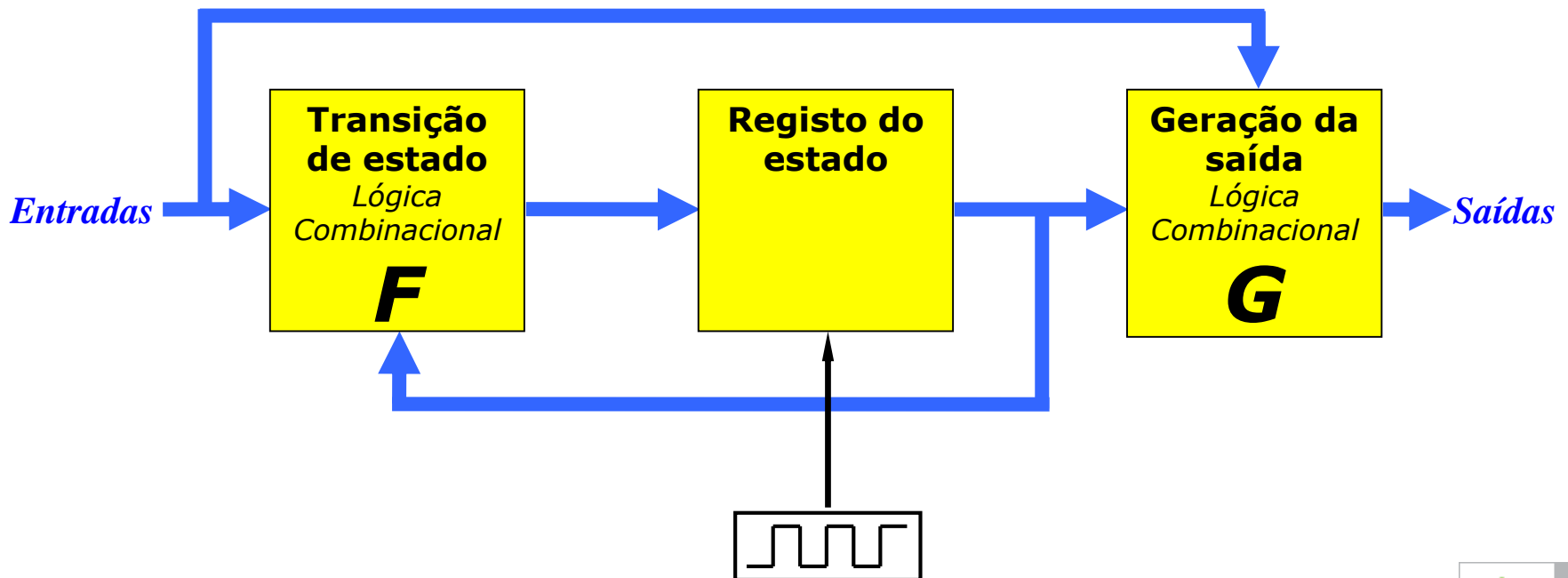- Registo
 - Codificação de estados
- Bloco combinacional de transição de estado
 - Equações lógicas
- Bloco combinacional de geração das saídas
 - Equações lógicas



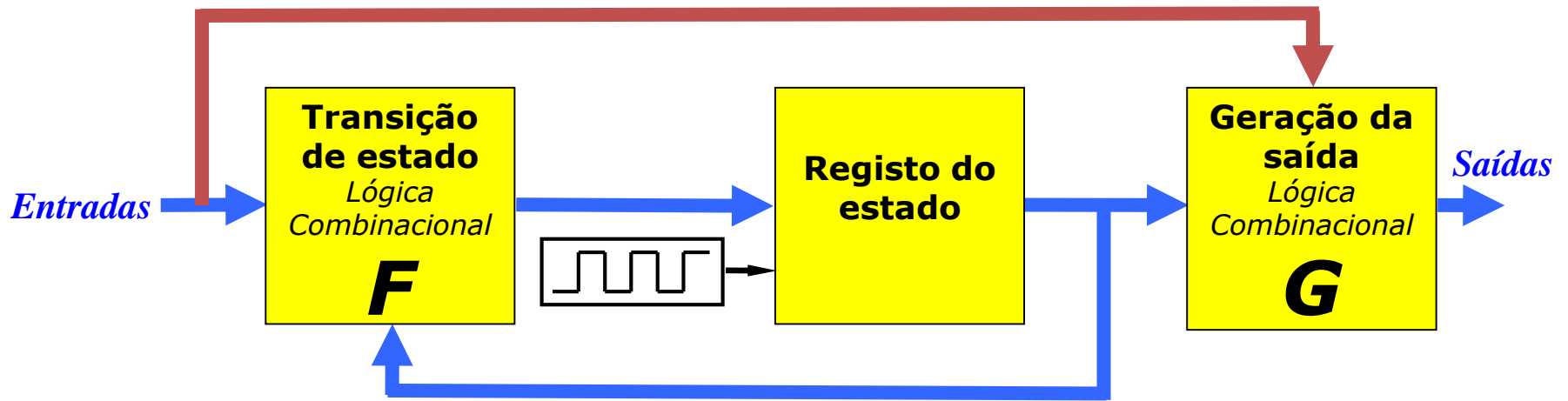


Descubra as diferenças...

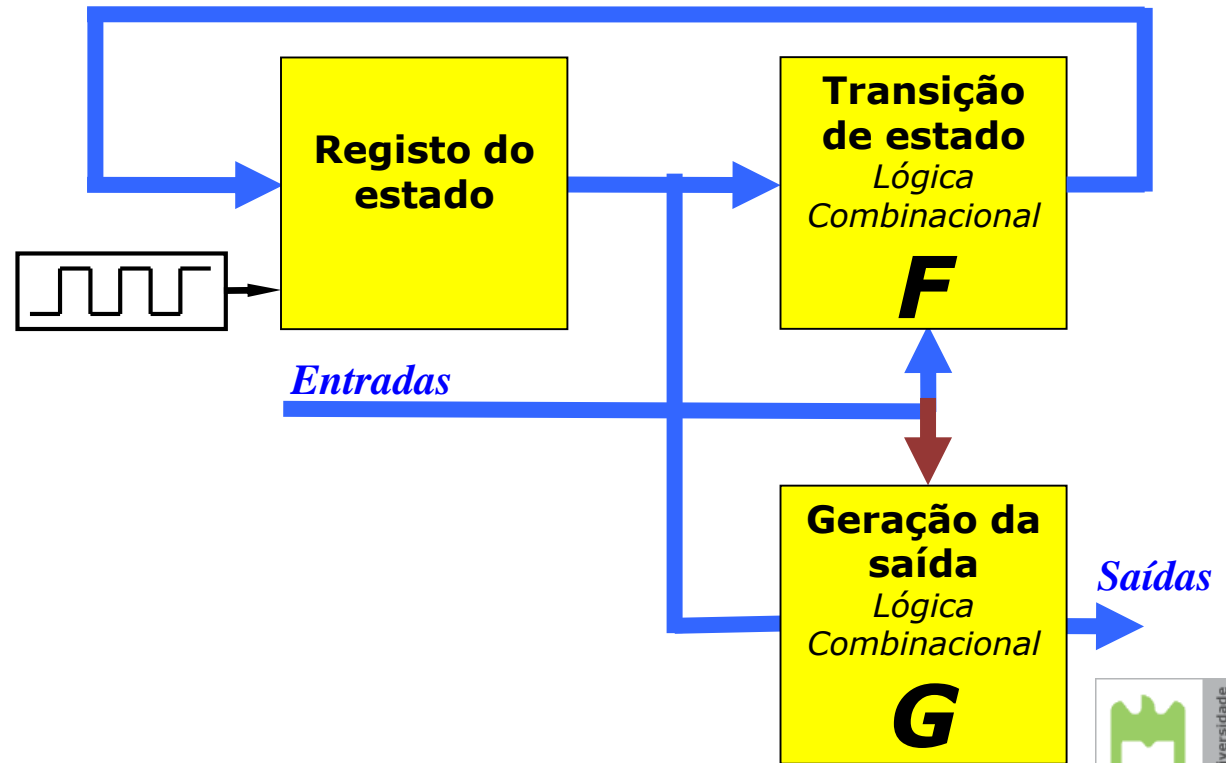


MEF em VHDL comportamental: método '2 processos'

Modelo de MEF revisitado:

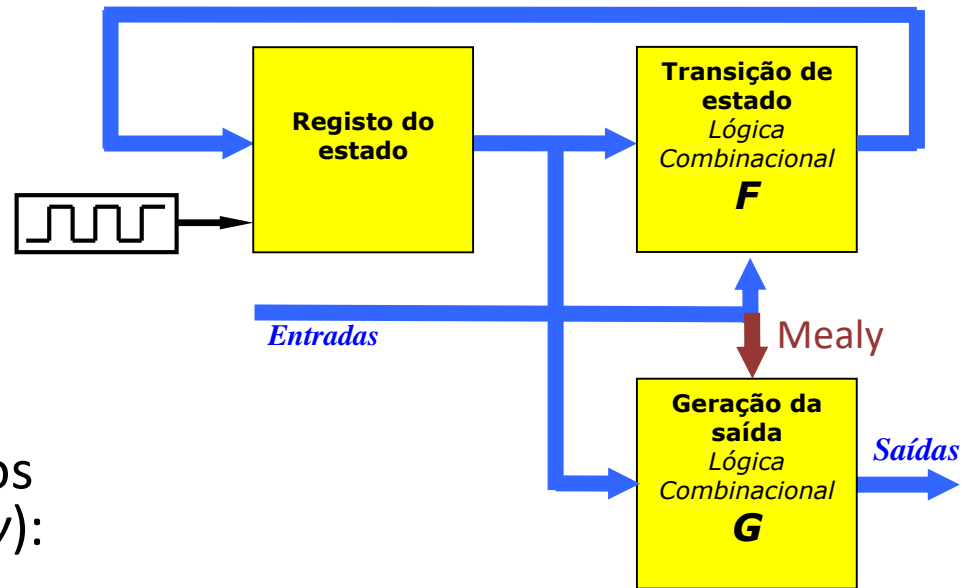


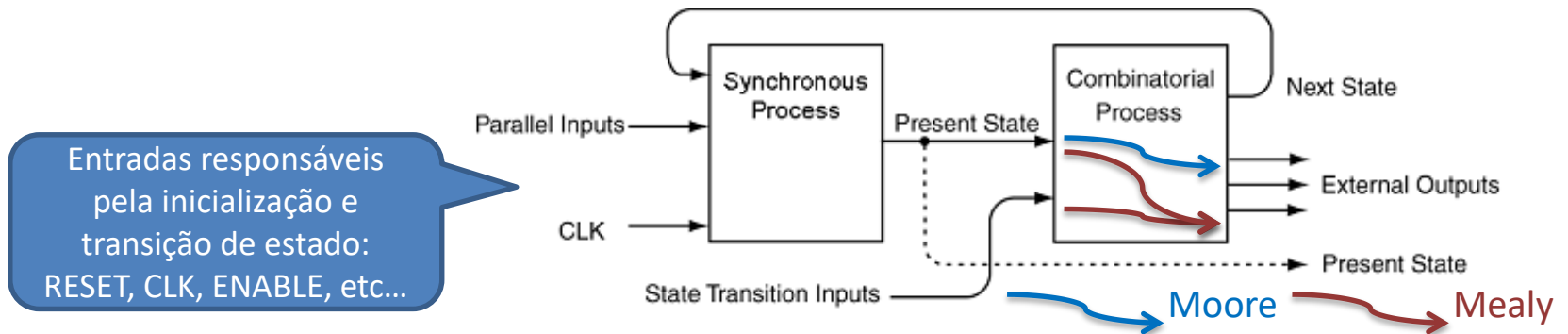Reorganização em dois processos
(compatível com *Moore* e *Mealy*):




MEF em VHDL comportamental: método '2 processos'

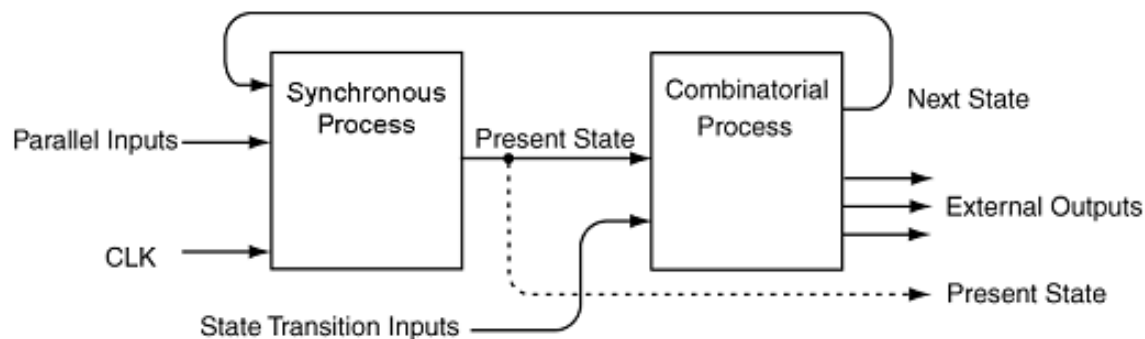- Processo *síncrono*
 - Atribuições dependentes dum evento de relógio e/ou de atribuição/inicialização assíncrona do registo
- Processo *combinacional*
 - Atribuições relacionadas com a determinação de
 - Saídas
 - Estado seguinte
- Os 2 processos são interdependentes



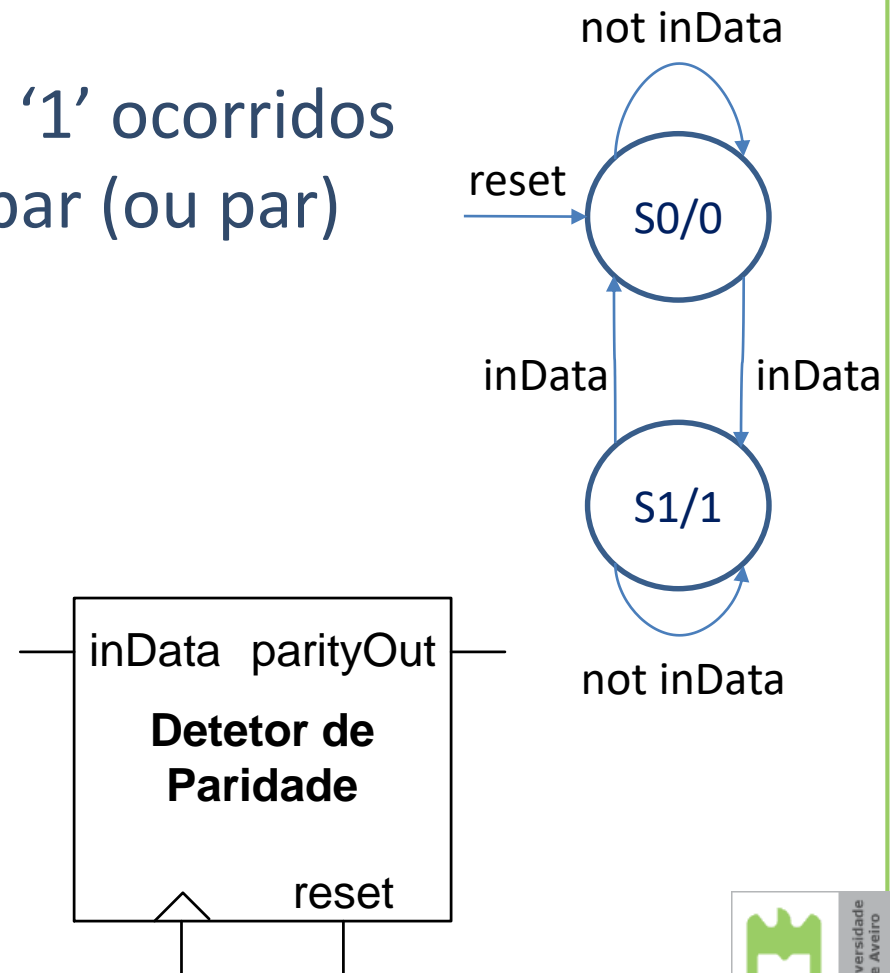Exemplo simples (segundo *Moore*): Detector de Paridade

- Detetor de paridade
 - Detecta se o número de '1' ocorridos numa série de *bits* é ímpar (ou par)
 - Entradas
 - **clk**
 - **reset** (síncrono)
 - **inData**
 - Saída
 - **parityOut**



Detector de paridade: código '2 processos'

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;


entity ParityDetector is
    port(reset      : in  std_logic;
         clk        : in  std_logic;
         inData     : in  std_logic;
         parityOut  : out std_logic);
end ParityDetector;
```

```
architecture Behavioral of ParityDetector is
```

```
    type TState is (S0,S1);
    signal pState, nState: TState;
```

```
begin
    sync_proc : process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                pState <= S0;
            else
                pState <= nState;
            end if;
        end if;
    end process;
```

```
    comb_proc : process(pState, inData)
    begin
        case pState is
            when S0 =>
                parityOut <= '0'; -- Moore output
                if (inData = '1') then
                    nState <= S1;
                else
                    nState <= S0;
                end if;
            when S1 =>
                parityOut <= '1'; -- Moore output
                if (inData = '1') then
                    nState <= S0;
                else
                    nState <= S1;
                end if;
            when others => -- "Catch all" condition
                nState <= S0;
                parityOut <= '0';
            end case;
        end process;
    end Behavioral;
```

 


Criação dum
novo tipo de
dados
"enumerado"

Tradução direta do
Diagrama de
Estados

- Qual é a variável de estado?

Detector de paridade: simulação

 

MEF é a UUT

Testbench gerada:

- a partir do ficheiro VWF

ou


- em VHDL segundo o *template* para UUT sequencial:

 - 1 processo para geração do sinal de relógio

 - 1 processo para inicialização e geração da entrada

Muito importante:

 Não comutar as entradas (incluindo *reset*) na vizinhança das transições activas do sinal de relógio (reflectir na simulação o cumprimento dos tempos de *setup* e de *hold*)




Máquina de Vendas

```
entity DrinksFSM is
    port(reset : in  std_logic;
          clk   : in  std_logic;
          v     : in  std_logic;
          c     : in  std_logic;
          abrir  : out std_logic);
end DrinksFSM;

architecture Behavioral of DrinksFSM is

    type TState is (E0, E1, E2, E3);
    signal s_currentState, s_nextState : TState;
begin
    sync_proc : process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                s_currentState <= E0;
            else
                s_currentState <= s_nextState;
            end if;
        end if;
    end process;
end DrinksFSM;
```

```
comb_proc : process(s_currentState, v, c)
begin
    case (s_currentState) is
        when E0 =>
            abrir <= '0'; --Moore Output
            if (v = '1') then
                s_nextState <= E1;
            elsif (c = '1') then
                s_nextState <= E2;
            else
                s_nextState <= E0;
            end if;
        when E1 =>
            abrir <= '0';
            if (v = '1') then
                s_nextState <= E2;
            elsif (c = '1') then
                s_nextState <= E3;
            else
                s_nextState <= E1;
            end if;
    end case;
end comb_proc;
```

 

Tradução direta do
Diagrama de
Estados

Máquina de Vendas

```
when E2 =>
  abrir <= '0';

  if (v = '1') or (c = '1') then

    s_nextState <= E3;
  else
    s_nextState <= E2;
  end if;

when E3 =>

  drink <= '1';


  s_nextState <= E0;

when others =>
  abrir <= '0';
  report "Reach undefined state";

end case;

end process;

end Behavioral;
```

 

Síntese de MEF

- Realizada pelo compilador / ferramenta de síntese
 - Codificação de estados (com base nos estados simbólicos)
 - Geração do registo de estado (com o número de *bits* necessários em função da codificação de estados)
 - Determinação e optimização dos circuitos combinacionais de estado seguinte e das saídas

Codificação dos Estados

Recurso a tipo enumerado:

- Contribui para descrição de alto nível, próxima do diagrama de estados
- Deixa ao sintetizador a tarefa de codificar os estados
 - Conduz frequentemente a *flip-flops* em número superior ao mínimo (codificação binária ou *gray*)


Codificação “one-hot” (frequente)

- Exemplo: 4 estados => 4 FF (000**1**, 00**1**0, 0**1**00, **1**000)
- Adequada à implementação em FPGA
 - Muitos *flip-flops* disponíveis
 - Mas LUT com poucas entradas (tipicamente 4 a 6)
- Lógica de estado seguinte e de saída tendencialmente mais simples (com menos níveis e mais rápida)

Codificação dos Estados

Quartus Prime

permite “forçar”
técnica de codificação

 

“Assignments → Settings → Compiler Settings → Advanced Settings (Synthesis)”

Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 8, deverá ser capaz de:
 - Construir diagramas de estados com base na especificação de uma MEF
 - Conhecer os passos necessários à síntese de MEF
 - Usar descrições comportamentais em VHDL ‘próximas’ da do diagrama de estados
 - *Modelo de Moore*
 - Conceber *testbenches* para a simulação funcional de MEF
 - Sintetizar, implementar em FPGA e testar MEF
- ... bom trabalho prático 8, disponível no site da UC
 - elearning.ua.pt